Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Научно-технологический университет «Сириус»»

Лабораторная работа № 4

«Система управления с обратной связью»

Вариант 2

По дисциплине: Основы программирования для микроэлектроники

Выполнил:

Студент

Мегерян Сергей Сергеевич

Проверил:

_____

ФТ Сириус, 2026 г.

Содержание

Тема

Цель работы

Оборудование

Схема подключения

Описание алгоритма

Результат работы программы

Вывод

Тема

Построение системы управления с обратной связью для индикации уровня освещенности.

Цель работы

Изучить работу фоторезистора в составе делителя напряжения, освоить считывание аналогового сигнала и организовать управление светодиодной шкалой в зависимости от измеренного уровня освещенности.

Оборудование

- Arduino Uno
- фоторезистор LDR GL5516
- резистор 10 кОм
- 8 светодиодов
- 8 резисторов 220 Ом
- макетная плата

- соединительные провода

Схема подключения

- +5V -> LDR -> A0 -> 10 кОм -> GND
- D6-D13 -> 220 Ом -> аноды светодиодов
- катоды светодиодов -> GND

Описание алгоритма

Фоторезистор и резистор 10 кОм образуют делитель напряжения. Микроконтроллер считывает напряжение в средней точке делителя через вход A0. Для подавления резких скачков применяется простое рекурсивное сглаживание. После этого значение масштабируется в диапазон от 0 до 8, соответствующий числу светодиодов на панели индикации. Чем выше освещенность, тем больше светодиодов включается.

Результат работы программы

Система работает как простая светодиодная шкала. При увеличении освещенности на фоторезисторе растет аналоговое значение, и на индикаторе загорается больше светодиодов. При уменьшении освещенности количество светящихся светодиодов уменьшается.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована система управления с обратной связью по уровню освещенности. Использование аналогового датчика и светодиодной шкалы позволило наглядно показать зависимость выходного воздействия от входного измеряемого сигнала.

Таблица соединений

Элемент	Подключение
Фоторезистор LDR	5V -> LDR -> A0
Резистор 10 кОм	A0 -> GND
LED1-LED8	D6-D13 через 220 Ом

Иллюстрации и скриншоты

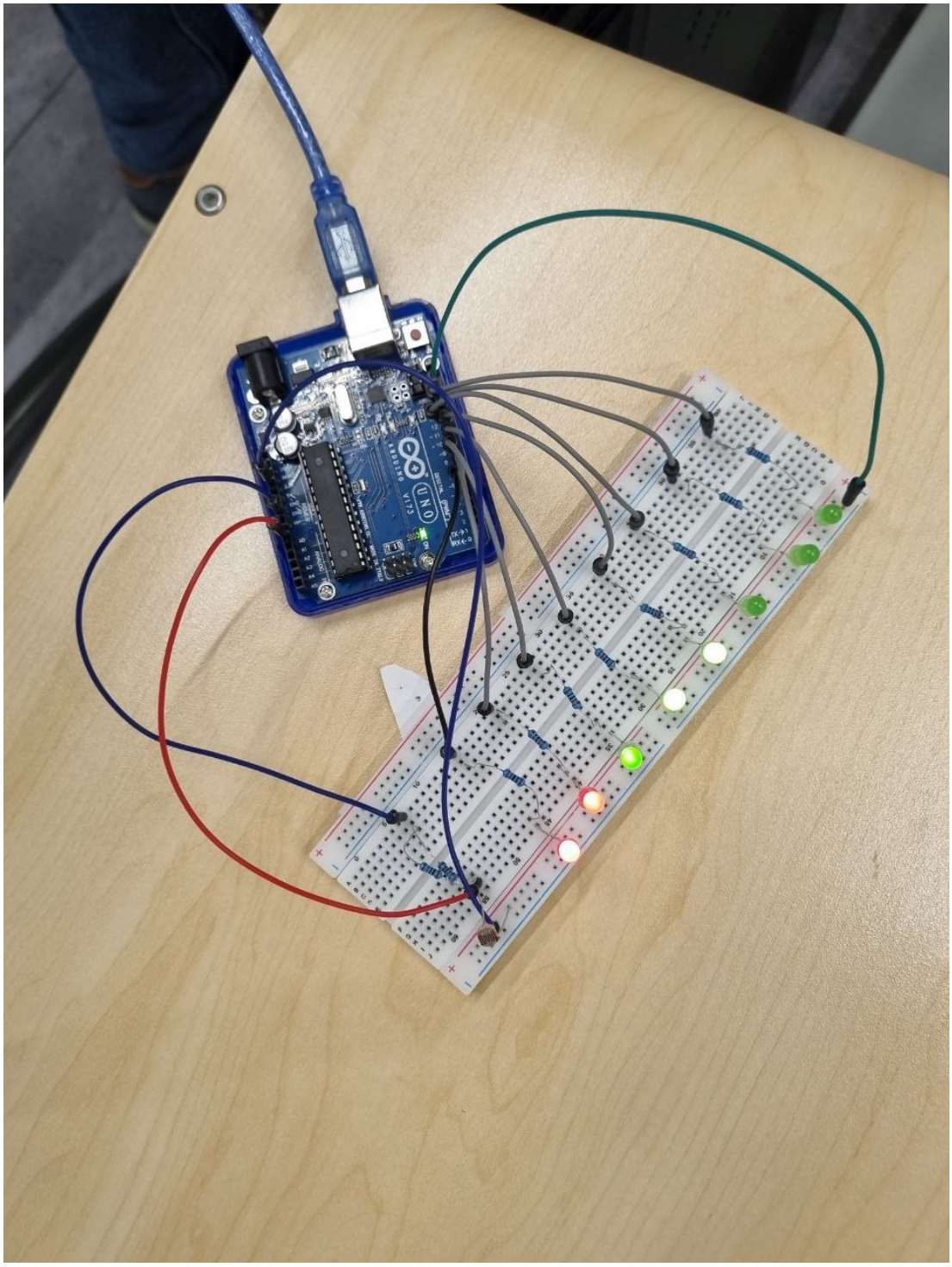

Рисунок 1 - Реальный стенд лабораторной работы с фоторезистором

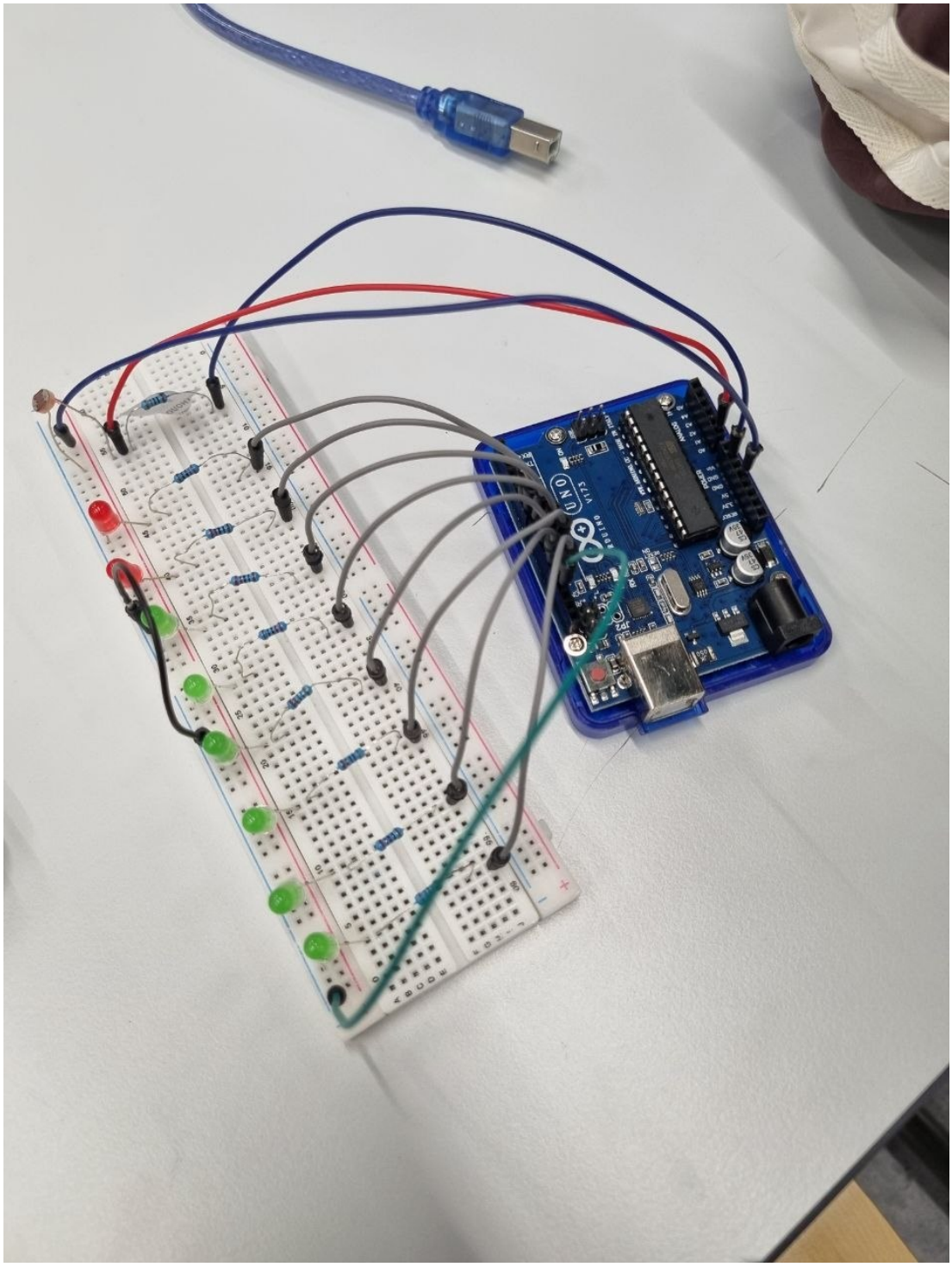

Рисунок 2 - Крупный план узла с фоторезистором

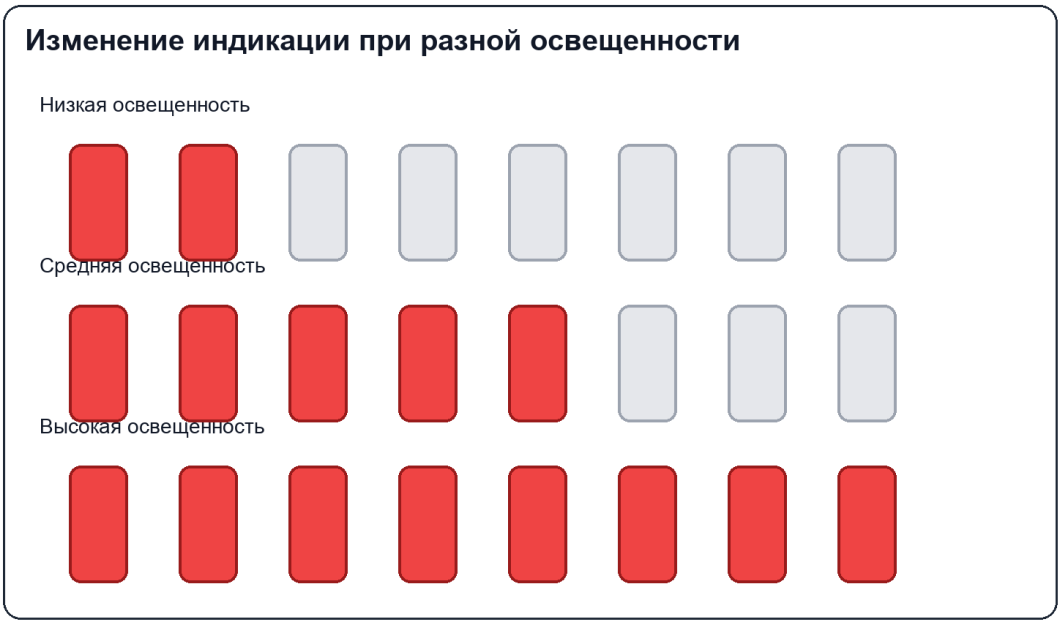

Рисунок 3 - Пример изменения светодиодной индикации

Приложение. Листинг программы

lab4_variant2.ino

```
#include <Arduino.h>


const uint8_t LDR_PIN = A0;
const uint8_t LED_PINS[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
const uint8_t LED_COUNT = sizeof(LED_PINS) / sizeof(LED_PINS[0]);


uint16_t filteredLightLevel = 0;
bool filterInitialized = false;


void setup() {
  for (uint8_t i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
    pinMode(LED_PINS[i], OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PINS[i], LOW);
  }
}


void updateLedBar(uint8_t ledsToLight) {
  for (uint8_t i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
```

```
    digitalWrite(LED_PINS[i], i < ledsToLight ? HIGH : LOW);
  }
}

void loop() {
  uint16_t rawLightLevel = analogRead(LDR_PIN);

  if (!filterInitialized) {
    filteredLightLevel = rawLightLevel;
    filterInitialized = true;
  } else {
    filteredLightLevel = (filteredLightLevel * 3 + rawLightLevel) / 4;
  }

  uint8_t ledsToLight = constrain(map(filteredLightLevel, 0, 1023, 0, LED_COUNT),
0, LED_COUNT);
  updateLedBar(ledsToLight);

  delay(50);
}
```